

Avalon U5 : EQ

Soumis par Thierry
29-05-2016

C'est une petite carte annexe reliée par seulement 3 fils qui constitue l'EQ de l'avalon.

Il s'agit d'un réseau passif constitué de résistances et condensateurs..

Je ne ferais aucun commentaire sur le schéma, si ce n'est que le signal issu du 1st stage arrive sur toutes les cellules en même temps.

un commutateur rotatif permet de choisir lequel des 6 filtres on applique.

C'est simple et efficace !

alors, voilà le schéma :